 


Homework 2

PB22111711 陈昕琪

T1

由 $A=0, B=0, C=1, Y=1$ ，可判断此时下半部分不能导通，且上半部分导通。由 $A=1, B=1, C=0, Y=1$ ，可判断此时上半部分导通，且下半部分不能导通。因此得出的结果如下



补全的表格如下

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

T2

根据逻辑表达式运算规则及与非门定义可知

$$\bar{A} = A \text{ NAND } A$$

$$AB = \overline{\overline{AB}} = \overline{A \text{ NAND } B}$$

$$A+B = \overline{\overline{A+B}} = \overline{\overline{A} \text{ NAND } \overline{B}}$$


首先，用与非门可以表示出非门，而后，用与非门和非门可以表示出与门，还可以用与非门，与门，非门表示出或门。与门，非门，或门都具有逻辑完备性，因此与非门（NAND）也具有逻辑完备性。

T3

由加法器定义得出S和C对应的ABC的同值和真值表如下

A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

连接出的电路图如下：

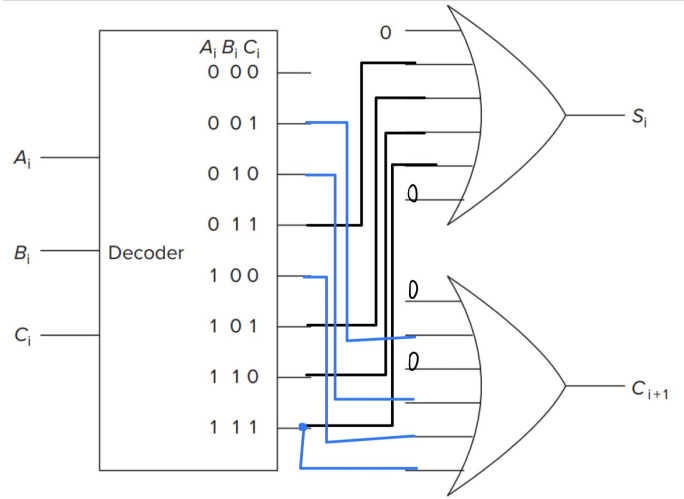

T4

- 1. A可取的最大值为3，二进制表示为11
- 2. B可取的最大值为3，二进制表示为11
- 3. Y可取的最大值为3×3，为9，二进制表示为1001
- 4. Y最大值为9，需要四位二进制来表示
- 5. 真值表如下

A[1]	A[0]	B[1]	B[0]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

- 6. 根据真值表，写出Y[2]的表达式如下

$$\begin{aligned} Y[2] &= A[1] \overline{A[0]} B[1] \overline{B[0]} + A[1] \overline{A[0]} B[1] B[0] \\ &\quad + A[1] A[0] B[1] \overline{B[0]} \\ &= A[1] \overline{A[0]} B[1] + A[1] A[0] B[1] \overline{B[0]} \\ &= A[1] B[1] (\overline{A[0]} + A[0] \overline{B[0]}) \\ &= A[1] B[1] (\overline{A[0]} + \overline{B[0]}) \end{aligned}$$

T5

根据真值表以及逻辑表达式，用NAND表示出的XOR的逻辑表达式如下

$$\begin{aligned}
 a \text{ NAND } b &= \overline{ab} \\
 a \text{ XOR } b &= a\bar{b} + \bar{a}b \\
 &= (a+b)(\bar{a}+\bar{b}) \\
 &= (a+b)\overline{ab} \\
 &= a \cdot \bar{ab} + b \cdot \bar{ab} \\
 &= \overline{a \cdot ab} \cdot \overline{b \cdot ab} \\
 &= (\overline{a \cdot ab}) \text{ NAND } (\overline{b \cdot ab}) \\
 &= (a \text{ NAND } \overline{ab}) \text{ NAND } (b \text{ NAND } \overline{ab}) \\
 &= (a \text{ NAND } (a \text{ NAND } b)) \text{ NAND } (b \text{ NAND } (a \text{ NAND } b))
 \end{aligned}$$

T6

根据题意，得出的真值表，Y的表达式，画出的电路图如下

AB不可能同时为1

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0


$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \\
 &= \bar{D}(\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C})
 \end{aligned}$$

T7

逻辑分析：

 1. 每个状态的判断都可以从m,a,d,Other四种情况判断。对于第一个状态 (init) ,直到判断出是m才能开始检测 对于第二个状态，有两种情况，为a则继续向后判断，其他情况则返回第一个状态 对于第三个状态，有三种情况，为m则返回第二种状态判断下一个是否为a，为d则继续向后判断，其他情况返回init 对于第四种状态，有三种情况，为m则返回第二种情况判断下一个是否为a，为a则继续向后判断，其他情况则返回init 对于第五种状态，有三种情况，为m则返回第二种情况判断下一个是否为a，为m则继续向

后判断，其他情况则返回init 对于第六种状态，有三种情况，为m则返回第二种状态判断下一个是否为a，为a则返回第三种情况，其他情况则返回init 补全的状态图如下



2. 至少需要四个锁存器，表示四种时序状态来组成此有限状态机

T8

- 1. 内存最多可以寻址的地址空间是2的b次方个地址。因此，最多可以寻址的地址空间大小是2的b次方。
- 2. 内存最多可以存储2的a次方位的数据。由于每个地址可以存储一位数据，所以最多可以存储的数据位数是2的a次方。

T9

- 1. A[1]=0,A[0]=0,WE=1,这样才能读入数据
- 2. 要想增加寻址能力，应当 增加地址线为k条，将D列增加到k列。 内存容量应该增加到2的k次方个位，以支持更大的地址空间。 修改电路逻辑并将数据正确地路由到所需的内存位置。

T10

- 1. occupation ratio需要7位， score需要2位， time remaining需要2+6=8位， skill charge ratio需要7位， 共需要24位
- 2. 每个记牌器的四行有四个逻辑电路，则需要16位来储存记牌器的状态
- 3. 以单独逻辑电路存储每个元素的方法可能更好。这是因为这种方法可以使得每个元素的值独立地进行修改和更新，而不会影响其他元素。此外，它还可以减少存储所需的总位数。然而，这种方法可能需要更多的硬件资源来实现四个独立的逻辑电路。如果硬件资源有限，以及对于整个记分牌状态的同时更新不是必需的，那么将整个记分牌状态存储在一起可能是更合适的选择。