

Lab 4 report

PB2111711 陈昕琪

实验目的与内容

1. 通过进一步学习模块化的思想，学习将一些常见的组合逻辑电路用 Verilog 硬件描述语言实现。
2. 学习组合逻辑电路分析的基本技巧，并自主设计组合逻辑电路。
3. 进一步熟悉 Verilog 语言并学会综合分析电路以及功能实现。

1. 必做内容：编码器 Pro

要求：

对于已给出的编码器代码，增加一个输出信号 en，在当前输入有效 ($I \neq 4'b0000$) 时输出 1，无效时输出 0。将 Verilog 代码补充完整，以实现预期的功能。为了检验结果的正确性，在 FPGAOOL 平台上运行该代码。相关外设约定为 $I = sw[3:0]$, $led = \{\{en\}, \{5'b0\}, \{Y\}\}$ 。

逻辑实现：

在原有代码的基础上，增加一个 reg 型的输出变量 enable，在 case 语句中加入 default，并判断 I 是否为 $4'b0000$ ，只有当 $I = 4'b0000$ 时，才将 en 赋值为 0。

代码如下：

```
module encode(  
    input [3:0]      I,  
    output reg [1:0] Y,  
    output reg       en  
);  
// Write your codes here  
always @(*) begin  
    case (I)  
        4'b1000: begin  
            Y = 2'b11; en = 1;  
        end  
        4'b0100: begin  
            Y = 2'b10; en = 1;  
        end  
        4'b0010: begin  
            Y = 2'b01; en = 1;  
        end  
        4'b0001: begin  
            Y = 2'b00; en = 1;  
        end  
        default: begin
```

```

        Y = 2'b00;
        if(I !== 4'b0000) begin
            en = 1;
        end
        else begin
            en = 0;
        end
    end
endcase
end
// End of your codes
endmodule

```

对应的编写 Top 文件，运用模块例化，并将相应的值拼接后赋值给 led 。

代码如下：

```

module Top(
    input wire [3:0] sw,
    output wire [7:0] led
);
    wire [1:0] Y;
    wire en;
    encode_top(
        .I(sw),
        .Y(Y),
        .en(en)
    );
    assign led = {{en}, {5'b0}, {Y}};
endmodule

```

仿真结果与分析

根据所写的代码，编写相应的仿真文件验证其正确性。对输入的sw考虑各个位出现1和全为0（无效）的情况，用#来分开时间。

仿真文件代码如下：

```


module encode_tb();
    reg [3:0] sw;
    wire [7:0] led;
    initial begin
        sw = 4'b0000;
        #10;
        sw = 4'b1000;
        #10;
        sw = 4'b0100;
        #10;
    end
endmodule

```

```
        SW = 4'b0010;
        #10;
        SW = 4'b0001;
        #10;
        SW = 4'b0000;

    end
    Top top(
        .sw(sw),
        .led(led)
    );
endmodule
```

仿真得出的波形图如下：

 


对比分析得知程序正确。


测试结果与分析

对约束文件，开放相应的led和sw端口，并烧写成bit流文件，上板烧写结果如下。


1. 测试0010，得到1000_0001

 

2. 测试0000，得到0000_0000(图片中是比特流文件成功导入后的显示)

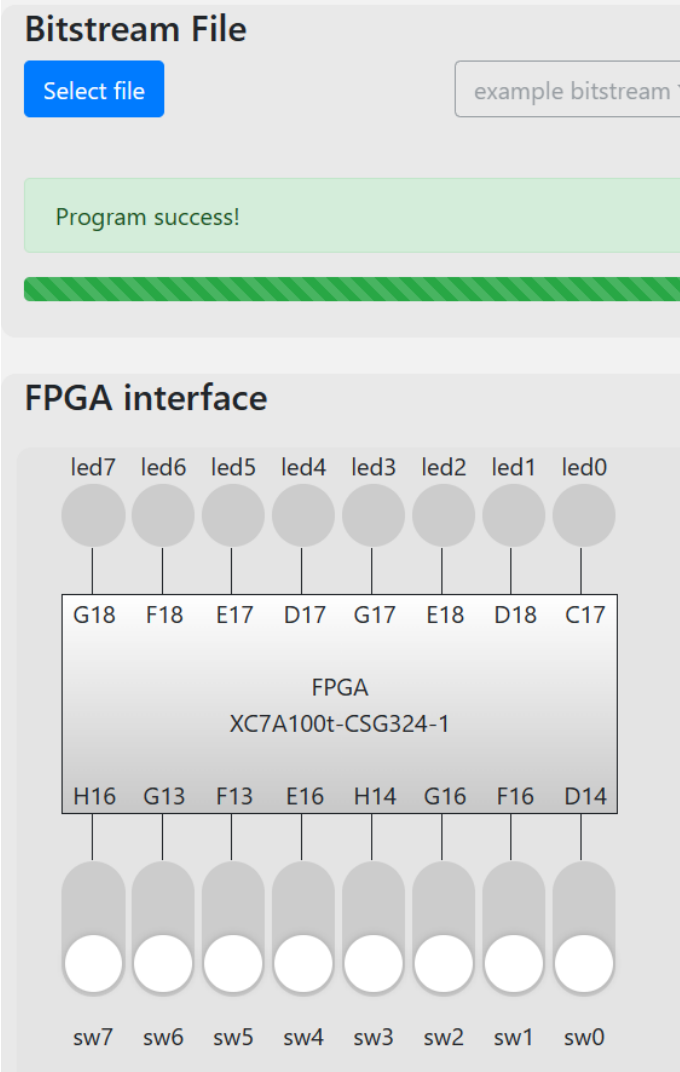

3. 测试1000，得到1000_0011

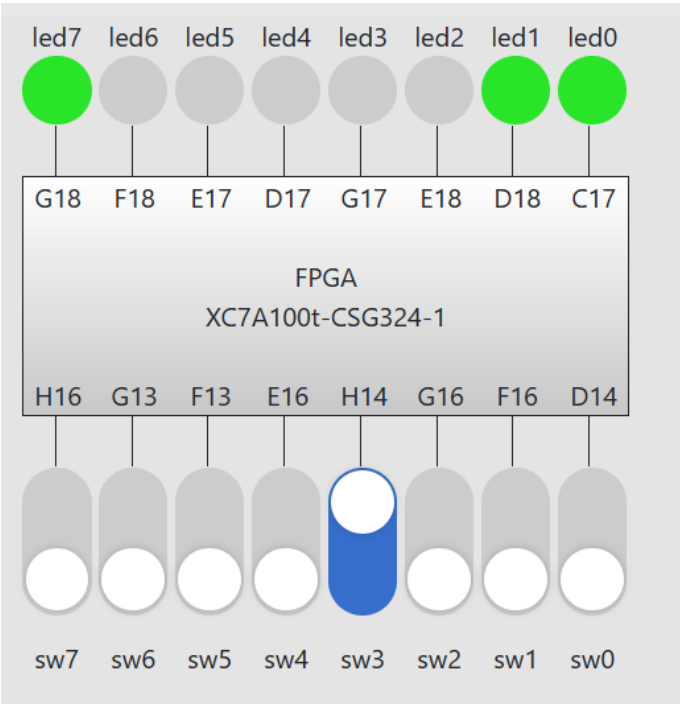

测试运行得知，程序正确。

2. 必做内容：2bits 半加器

要求：

设计一个 2bits 半加器，相关外设约定为 $a = sw[3:2]$ ， $b = sw[1:0]$ ， $led = \{\{5'b0\}, \{Cout\}, \{out\}\}$ 。

逻辑实现：

实验教程中给出 logisim 可以根据真值表，自行生成电路。将真值表输入表格，对应地输出表达式，并将表达式写在代码中，测试结果。通过logisim得到表达式的过程如下：

1. 选择电路元件并更改名称(为了方便判断直接定义名称为a[1]对应a1，a[0]对应a0依此类推)
2. 对真值表赋值

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs	Outputs	Table	Expression	Minimized		
a1	a0	b1	b0	Cout	out1	out0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1

Build Circuit

3. 生成表达式和电路图

Output: Cout


$a_0 b_1 b_0 + a_1 b_1 + a_1 a_0 b_0$

$a_0 b_1 b_0 + a_1 b_1 + a_1 a_0 b_0$


Output: out1

$\overline{a_1} \overline{a_0} b_1 + \overline{a_1} b_1 \overline{b_0} + \overline{a_1} a_0 \overline{b_1} b_0 + a_1 \overline{a_0} \overline{b_1}$
 $+ a_1 \overline{b_1} \overline{b_0} + a_1 a_0 b_1 b_0$

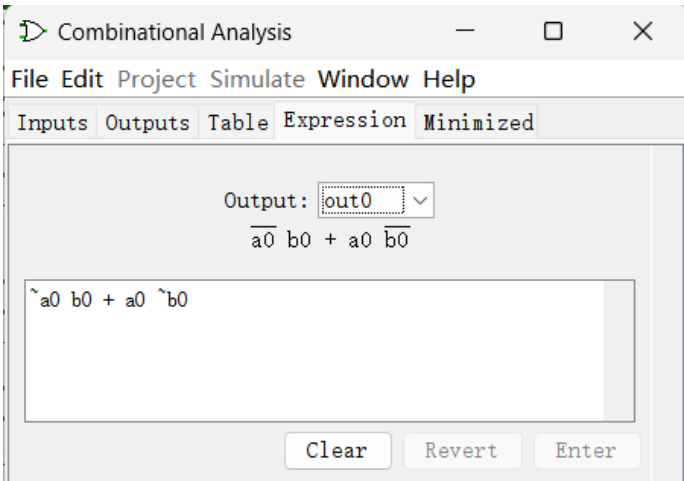$\overline{a_1} \overline{a_0} b_1 + \overline{a_1} b_1 \overline{b_0} + \overline{a_1} a_0 \overline{b_1} b_0 + a_1 \overline{a_0} \overline{b_1}$
 $+ a_1 \overline{b_1} \overline{b_0} + a_1 a_0 b_1 b_0$



附：生成的电路图：

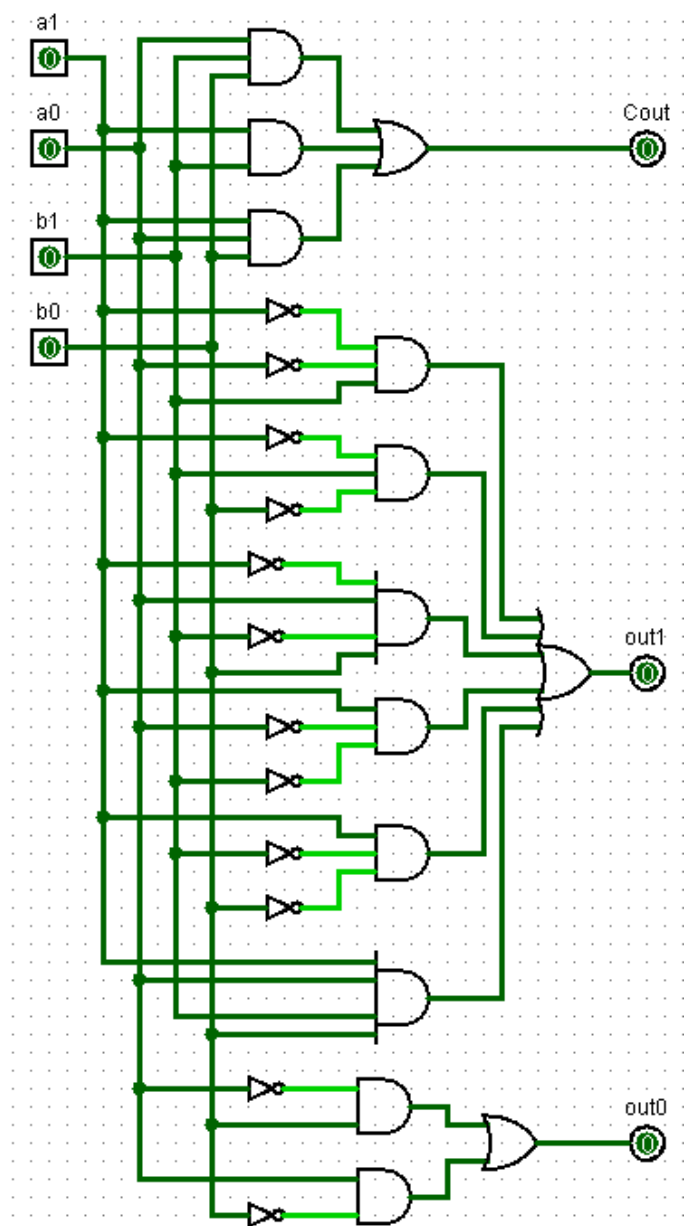

代码如下：

```

module adder2bit(
    input      [1:0]    a,
    input      [1:0]    b,
    output reg  [1:0]    out,
    output reg                Cout
);

// Write your code here
always @(*) begin
    Cout = (a[0] & b[1] & b[0]) | (a[1] & b[1]) | (a[1] & a[0] & b[0]);
    out[0] = (~a[0] & b[0]) | (a[0] & ~b[0]);
    out[1] = (~a[1] & ~a[0] & b[1]) |
              (~a[1] & b[1] & ~b[0]) |
              (a[0] & ~a[1] & b[0] & ~b[1]) |
              (a[1] & ~a[0] & ~b[1]) |
              (a[1] & ~b[1] & ~b[0]) |
              (a[1] & a[0] & b[1] & b[0]);
end
// End of your code
endmodule

```

对应的编写 Top 文件，将相应的值赋值给a、b，运用模块例化，并将相应的值拼接后赋值给 led。

代码如下：

```

module Top(
    input wire [3:0] sw,
    output wire [7:0] led
);
    wire [1:0] a;
    wire [1:0] b;
    wire [1:0] out;
    wire [1:0] Count;
    assign a = sw[3:2];
    assign b = sw[1:0];
    adder2bit adder(
        .a(a),
        .b(b),
        .out(out),
        .Cout(Cout)
    );
    assign led = {{5'b0}, {Cout}, {out}};
endmodule

```


仿真结果与分析

根据所写的代码，编写相应的仿真文件验证其正确性。测试真值表中的几个数据，需要考虑测试进位值以及输出是否正确。

仿真文件代码如下：

```
module adder_tb();
reg [3:0] sw;
wire [7:0] led;
initial begin
    SW = 4'b0000;
    #10;
    SW = 4'b0001;
    #10;
    SW = 4'b0111;
    #10;
    SW = 4'b1010;
    #10;
    SW = 4'b1111;
    #10;
    SW = 4'b0000;
end
Top adder2bit_Top(
    .sw(sw),
    .led(led)
);
endmodule
```

仿真得出的波形图如下：

 


对比分析得知程序正确。


测试结果与分析

对约束文件，开放相应的led和sw端口，并烧写成bit流文件，上板烧写结果如下。


- 1. 测试0001，得到0000_0001

 


2. 测试0101, 得到0000_0010

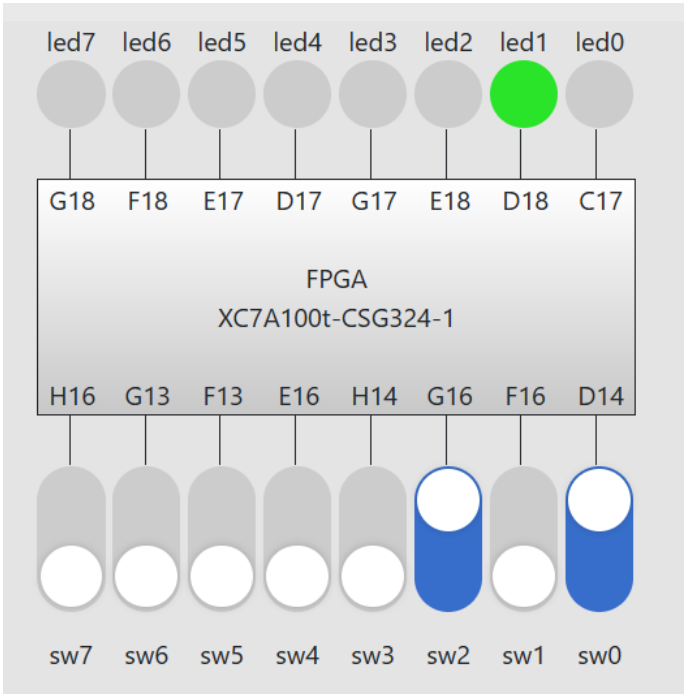

3. 测试0111, 得到0000_0100

 

4. 测试1011，得到0000_0101

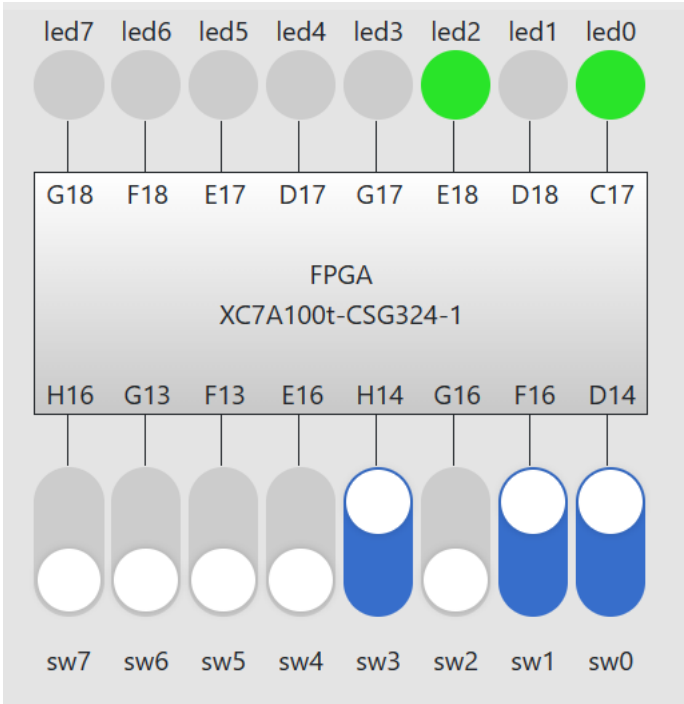

上板烧写后，分析对照仿真文件以及真值表，判断程序正确。

3. 选择性必做内容：8bits 5 的倍数检测器

要求：

设计一个 8bits 5 的倍数检测器。

逻辑实现：

根据所给的11的倍数检测的思想，可以将输入的八位分为四个两位。对于num[1:0]设为x,对5取模的贡献是他自己(x)，而对于num[3:2]设为y，对5取模的贡献是-y,所以将num[7:6],num[3:2]相加的结果减去num[5:4],num[1:0]相加的结果，再判断结果是否为5的倍数即可检测出结果。 **其中相加的部分例化了第二题写的加法器模块** 这里需要注意做减法之后的正负号，感觉用补码（取反加一）的方法有一点麻烦而且不好判断，因此直接用了判断大小并相应进行减法。对于相减后的结果，最多为6（二进制表示为11），因此只需判断是5还是0即可。

代码如下：

本题代码包括两个部分：计时器、Top模块

1. 计时器部分

```
module multiple5(
    input      [7:0]      num,
    output reg           ismultiple5
);
// Write your code here
// Use the 2-bits adder, or you will not get the score!
wire [2:0] sum1;
wire [2:0] sum2;
reg [3:0] sum;
adder2bit add1(
    .a(num[7:6]),
    .b(num[3:2]),
    .sum(sum1)
);
adder2bit add2(
    .a(num[5:4]),
    .b(num[1:0]),
    .sum(sum2)
);

always @(*) begin
    sum=((sum1 >= sum2)?(sum1-sum2):(sum2-sum1));
    if(sum == 4'b0000 | sum == 4'b0101) begin
        ismultiple5 = 1;
    end else begin
        ismultiple5 = 0;
    end
end
// End of your code
endmodule
```

对应的编写 Top 文件。本题所用的表示方法是，当检测到是5的倍数时（例化的模块中ismultiple5值为1），让led灯全亮，否则灯不亮。

代码如下：

```

module Top(
    input wire [7:0] sw,
    output reg [7:0] led
);
wire temp;
multiple5 mul(
    .num(sw),
    .ismultiple5(temp)
);
always @(*) begin
    if(temp == 1) begin
        led = 8'b1111_1111;
    end else begin
        led = 8'b0000_0000;
    end
end
endmodule

```

仿真结果与分析

根据所写的代码，编写相应的仿真文件验证其正确性。分别测试0, 5, 6, 10, 20, 80, 1, 并观察结果。


仿真文件代码如下：

```

module multiple5_tb();
reg [7:0] sw;
wire [7:0] led;
initial begin
    sw = 8'b0000_0000;//0
    #10;
    sw = 8'b0000_0101;//5
    #10;
    sw = 8'b0000_0110;//6
    #10;
    sw = 8'b0000_1010;//10
    #10;
    sw = 8'b0001_0100;//20
    #10;
    sw = 8'b0101_0000;//80
    #10;
    sw = 8'b0000_0001;//1
    #10;
end
Top multiple5_Top(
    .sw(sw),
    .led(led)
);
endmodule

```

仿真得出的波形图如下：

 


观察比对得知程序正确。


测试结果与分析

对约束文件，开放相应的led和sw端口，并烧写成bit流文件，上板烧写结果如下。


1. 测试0，为5的倍数，灯全亮：

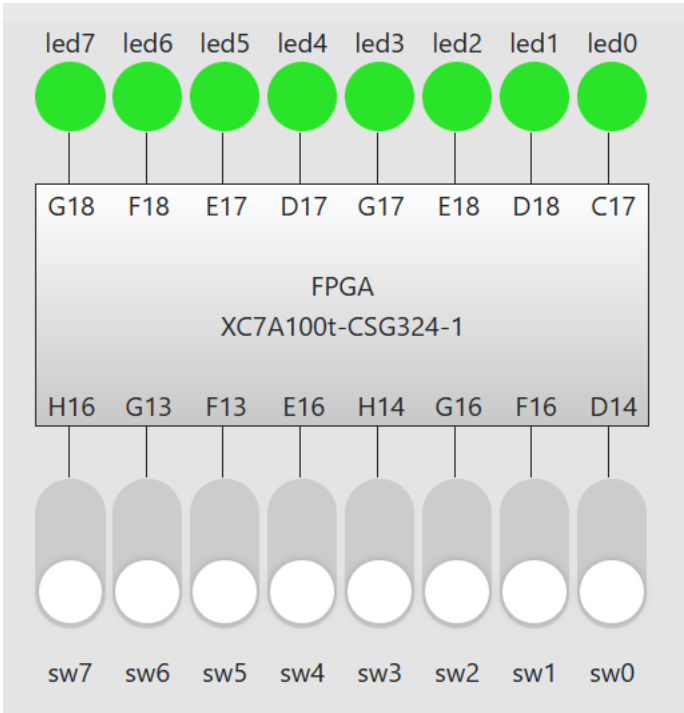


2. 测试6，不是5的倍数，灯全灭：

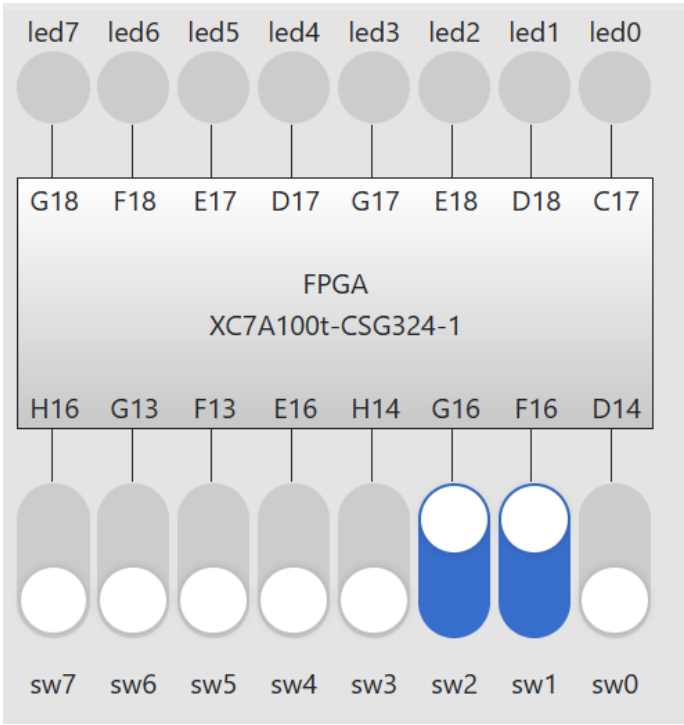


3. 测试15，为5的倍数，灯全亮：

 


4. 测试5，为5的倍数，灯全亮

 

5. 测试10，为5的倍数，灯全亮

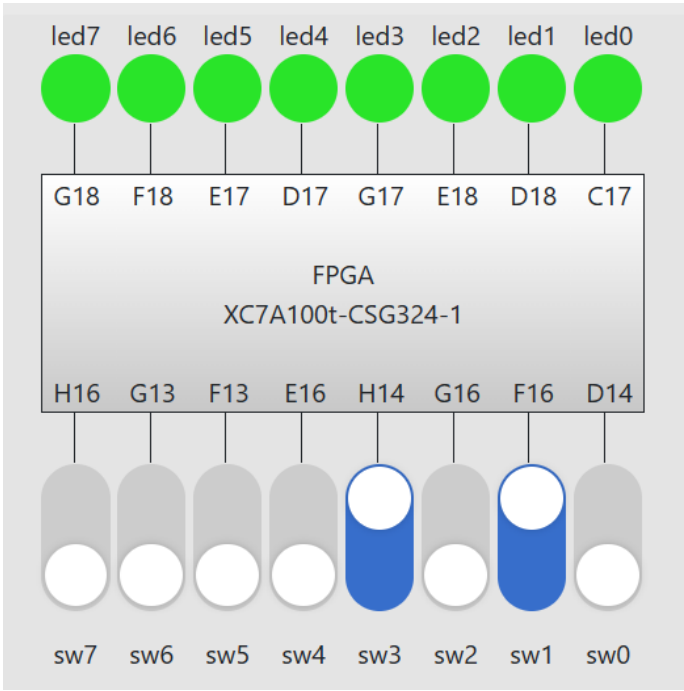

6. 测试80，为5的倍数，灯全亮

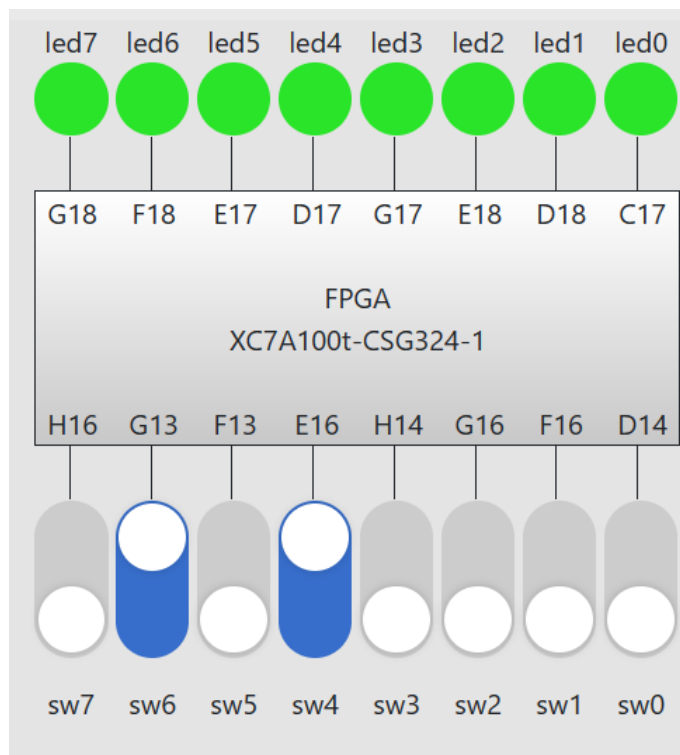

观察比对得知程序正确。

总结

1. 本次实验，对于 Verilog 语言有了更深入的了解，同时学会了组合逻辑电路的分析和设计
2. 学会使用 logisim 等工具帮助实现电路设计。
3. 已较为熟练地掌握上板运行的过程，为今后的学习和实验打下基础。