

P215 4.5.1

$$L_0 = (A\bar{B} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}) \oplus 0$$

$$L_1 = (A\bar{B} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}) \oplus 0 = A\bar{B} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$L_2 = (AC + BC) \oplus 1 = \overline{AC + BC}$$


4.5.2

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

$$L_0(A, B, C) = \overline{BC + AC + AB} = (BC + AC + AB) \oplus 1$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1
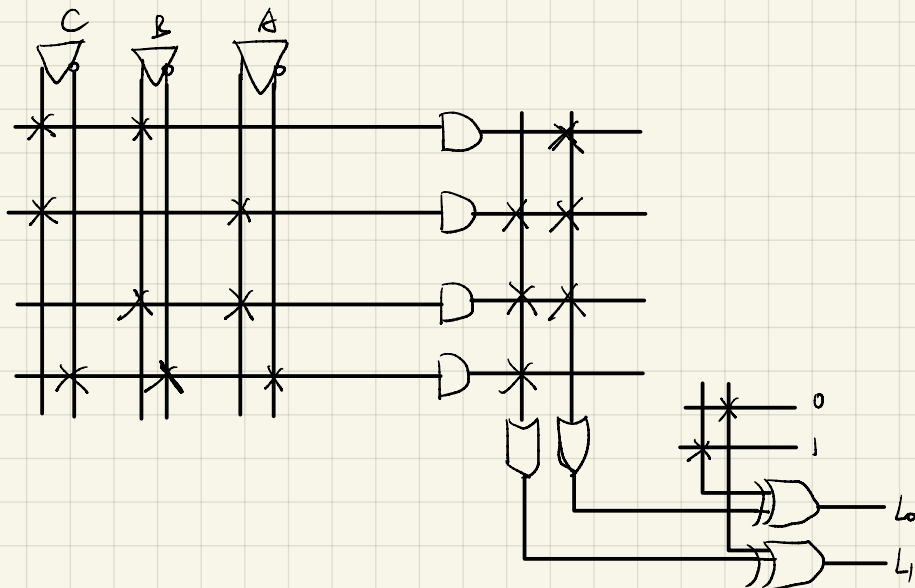
$$L_1(A, B, C) = \overline{A\bar{B}\bar{C} + AC + AB} = (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + AC + AB) \oplus 0$$



4. 5. 4

A	B	C	D	W	X	Y	Z	
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	2
0	0	1	1	0	1	1	0	3
0	1	0	0	0	1	1	1	4
0	1	0	1	1	0	0	0	5
0	1	1	0	1	0	0	1	6
0	1	1	1	1	0	1	0	7
1	0	0	0	1	0	1	1	8
1	0	0	1	1	1	0	0	9

W:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$W = A + BC + BD$$

X:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$X = B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}D + \bar{B}C$$

Y: 0, 3, 4, 7, 8

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X


$$Y = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD$$

Z: 0, 2, 4, 6, 8


AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$Z = \bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$$

$$= \bar{D}$$

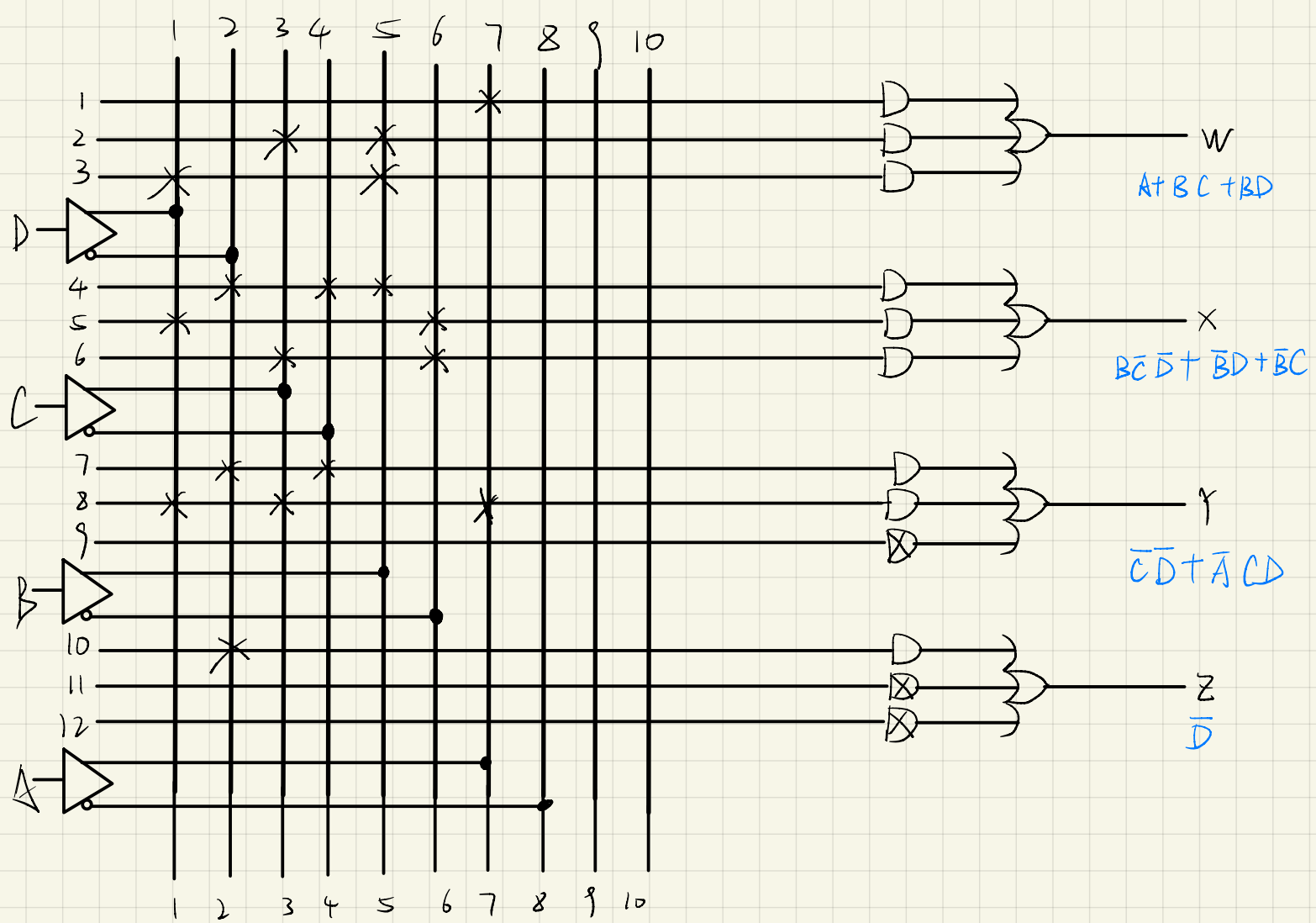

5.3.1

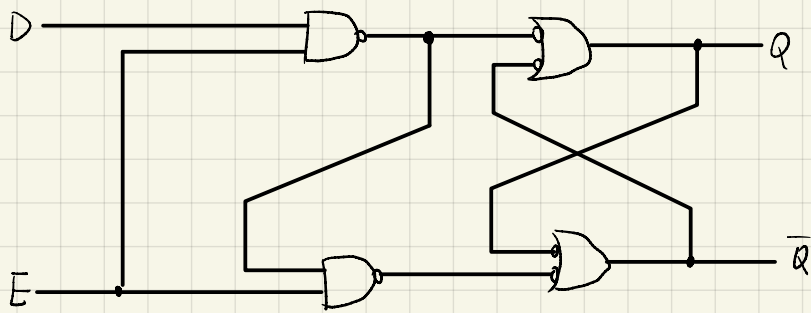

E	D	Q	\bar{Q}	功能
0	x	不变	不变	保持
1	0	0	1	置0
1	1	1	0	置1

⇒ 相同

优点：① 节省一个非门

② 只用与非门实现电路


某些集成电路中与非门的传播延迟时间略低于与门和或非门

③ D输入端只连接一个门，减轻电路负载


5.3.2

由表知

E	D	Q	\bar{Q}	功能
0	x	不变	不变	保持
1	0	0	1	置0
1	1	1	0	置1

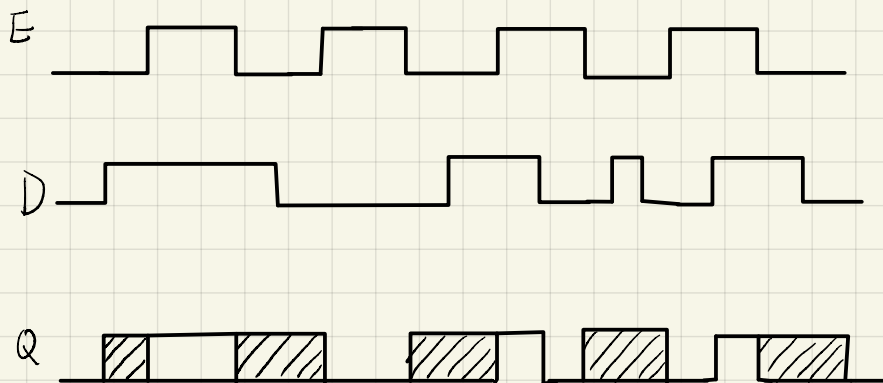

S. 4.2

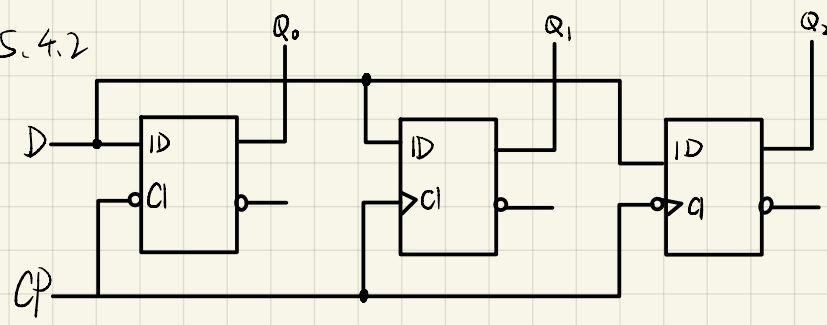

CP	D	Q ₀	CP	D	Q ₁	CP	D	Q ₂
1	X	Q ₀	↑	X	D	↓	X	D
0	X	D	X	X	Q ₁	X	X	Q ₁

